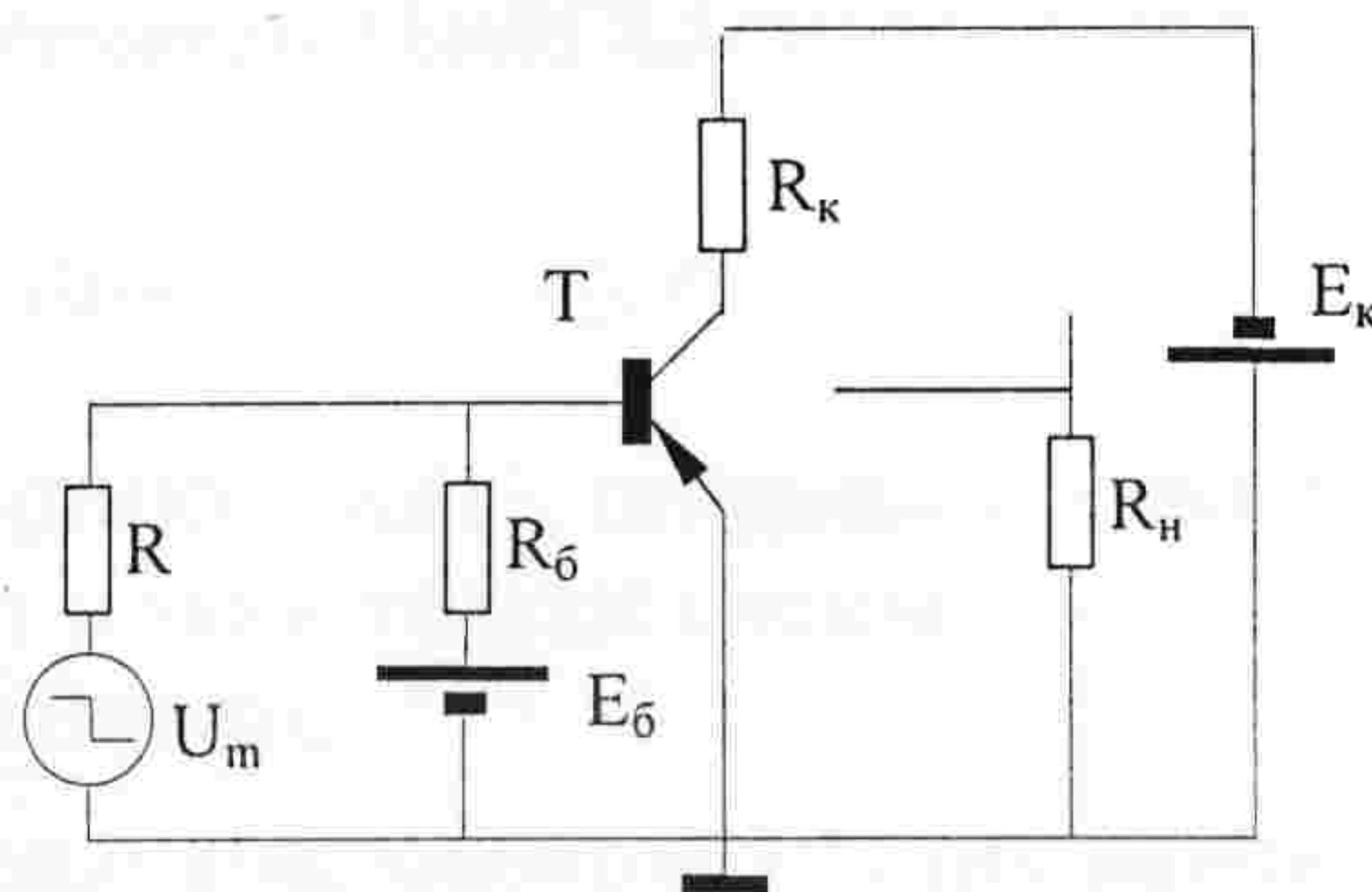


Методические указания к семинару

Исследование работы транзисторного ключа.



Ключевая схема на биполярном транзисторе.

- В исходном состоянии в отсутствии входного импульсного напряжения U_m транзистор находится в режиме отсечки, так как на базу подано отрицательное напряжение от источника $E_6 = 2V$.

- На базу подаем положительный импульс напряжения от источника U_m , транзистор открывается. Прямоугольный импульс имеет амплитуду $U_{\text{вх}} = 10V$ и длительность $t_{\text{имп}} = 1,5 \text{ мкс}$.

- Выберем транзистор 2N3904, предельное напряжение между коллектором и базой которого $U_{\text{КБ},\text{max}} = 25 \text{ В}$ и максимальный ток коллектора $I_{\text{К},\text{max}} = 100 \text{ мА}$. Учитывая, что максимальное напряжение $U_{\text{КЭ},\text{max}}$ несколько меньше $U_{\text{КБ},\text{max}}$ ($U_{\text{КЭ},\text{max}} \approx 0.8 * U_{\text{КБ},\text{max}}$), то выберем напряжение питания выходной цепи $E_k = 10 \text{ В}$, ток насыщения транзистора $I_{\text{К},\text{нас}} = I_{\text{К},\text{max}}/2$.

- Степень насыщения транзистора $S = 1$.

Работа транзистора в режиме насыщения характеризуется степенью насыщения S , под которой понимают отношение прямого тока базы $I_{\text{Б},\text{пр}}$ к току насыщения базы $I_{\text{Б},\text{нас}}$

$$S = I_{\text{Б},\text{пр}} / I_{\text{Б},\text{нас}}$$

1. Рассчитать сопротивление в цепи коллектора R_k .

- Если принять, что в режиме насыщения $U_{\text{КЭ},\text{нас}} = 0$, то коллекторный ток насыщения транзистора $I_{\text{К},\text{нас}}$ определяется только параметрами выходной цепи схемы и не зависит от свойств транзистора:

$$I_{\text{К},\text{нас}} = E_k / R_k$$

- При работе транзистора на границе активного режима и режима насыщения сохраняется связь между токами коллектора $I_{\text{К}}$ и базы $I_{\text{Б}}$ через коэффициент усиления по току β .

$$I_{\text{К}} \approx \beta * I_{\text{Б}}$$

$I_{\text{Б},\text{нас}}$ транзистора определяется не только параметрами элементов схемы, но и коэффициентом усиления тока β транзистора

$$I_{\text{Б},\text{нас}} = I_{\text{К},\text{нас}} / \beta = E_k / (\beta * R_k)$$

- Ток коллектора в режиме насыщения $I_{\text{К},\text{нас}} = I_{\text{К},\text{max}}/2$ определяет величину коллекторного сопротивления:

$$R_k = E_k / I_{\text{К},\text{нас}}$$

2. Рассчитать сопротивление в цепи входного сигнала R .

- Прямой ток базы $I_{\text{Б},\text{пр}}$ в режиме насыщения, и он равен

$$I_{\text{Б},\text{пр}} = U_m / R - E_b / R_b$$

Если потребовать в схеме, чтобы прямой ток $I_{\text{Б},\text{пр}}$ определялся бы в основном амплитудой U_m импульсного генератора напряжения U_m , то для этого необходимо, чтобы $(U_m/R) \gg (E_b/R_b)$. В этом случае прямой ток базы равен

$$I_{\text{Б},\text{пр}} \approx U_m / R$$

Из условия заданной степени насыщения S транзистора при заданной амплитуде U_m входного импульсного напряжения определяется сопротивление R :

$$R = (\beta / S) * (U_m / V_k) * R_k$$

3. Рассчитать сопротивление в цепи источника смещения в цепи базы R_b .

Сопротивление R_b входной цепи выбирается из требования независимости прямого тока базы от напряжения запирающего источника E_b , что выполняется при условии:


$$R_b \gg (E_b / U_m^{\text{зад}}) * R$$

Ввести схему транзисторного ключа с заданными и рассчитанными параметрами.

- Открыть программу ADS. Для этого:

Нажать пуск, Все программы, Advanced Design System

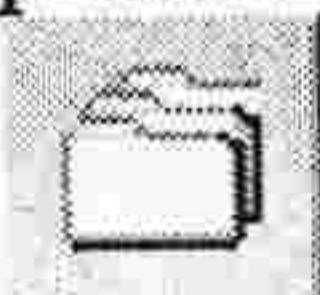С загрузкой программы открывается окно Advanced Design System (окно проектов)




- Нажать создание нового проекта
- Назвать проект
- После того, как проект создан, открывается окно Schematic.

В окне Schematic создают и моделируют схемы.

- Создать схему по заданию.

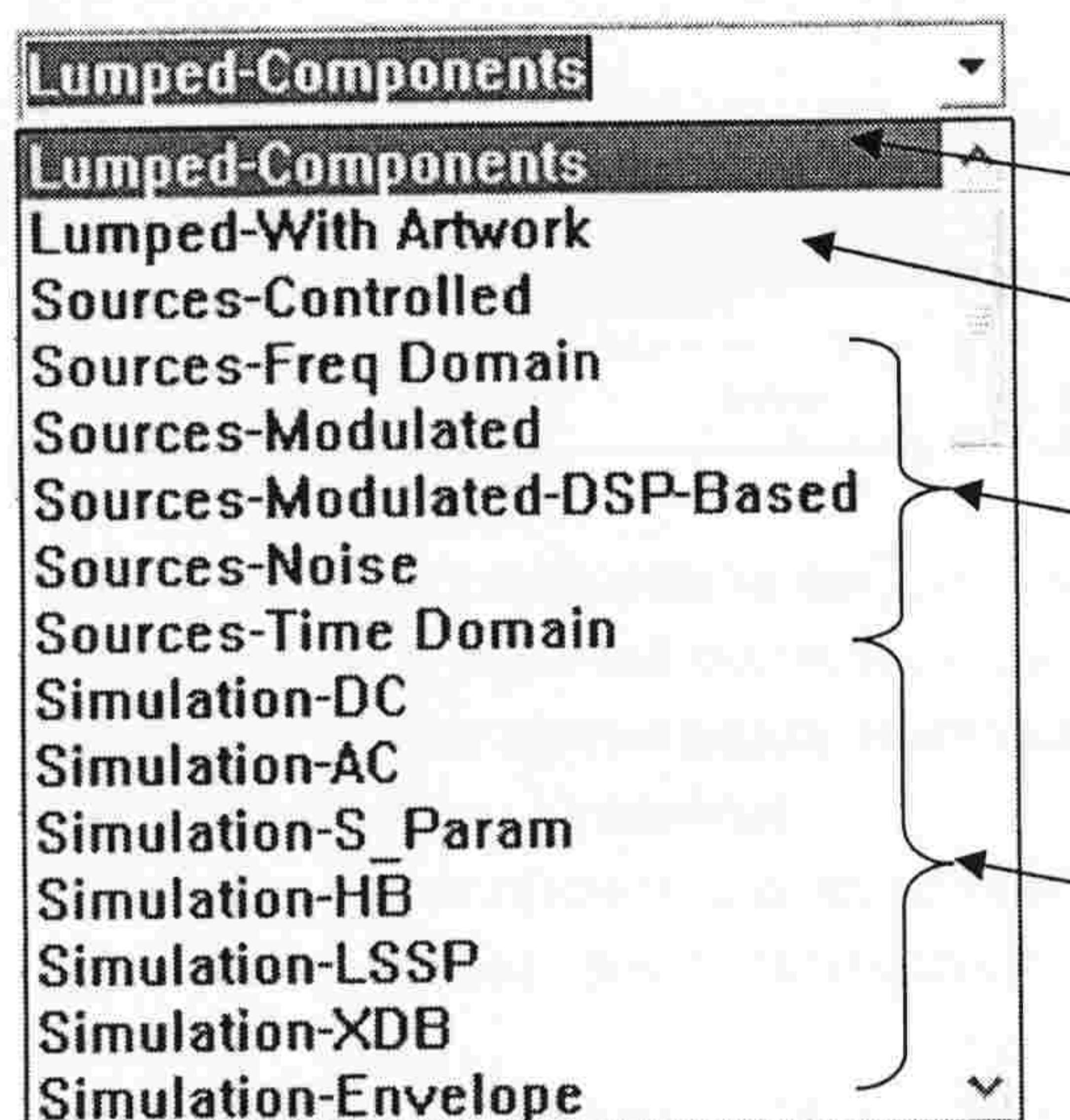Открыть выпадающее меню компонентов можно, нажав на стрелку  откроется список схемотехнических компонентов:




компоненты с сосредоточенными параметрами

источники питания

моделирование

Ввести резистор можно, открыв выпадающее меню компонентов и выбрав **Lumped-Components**. Далее нужно только выбрать значок резистора и, нажав правой кнопкой мыши, перенести его в рабочую область.

Окно параметров резистора имеет вид:

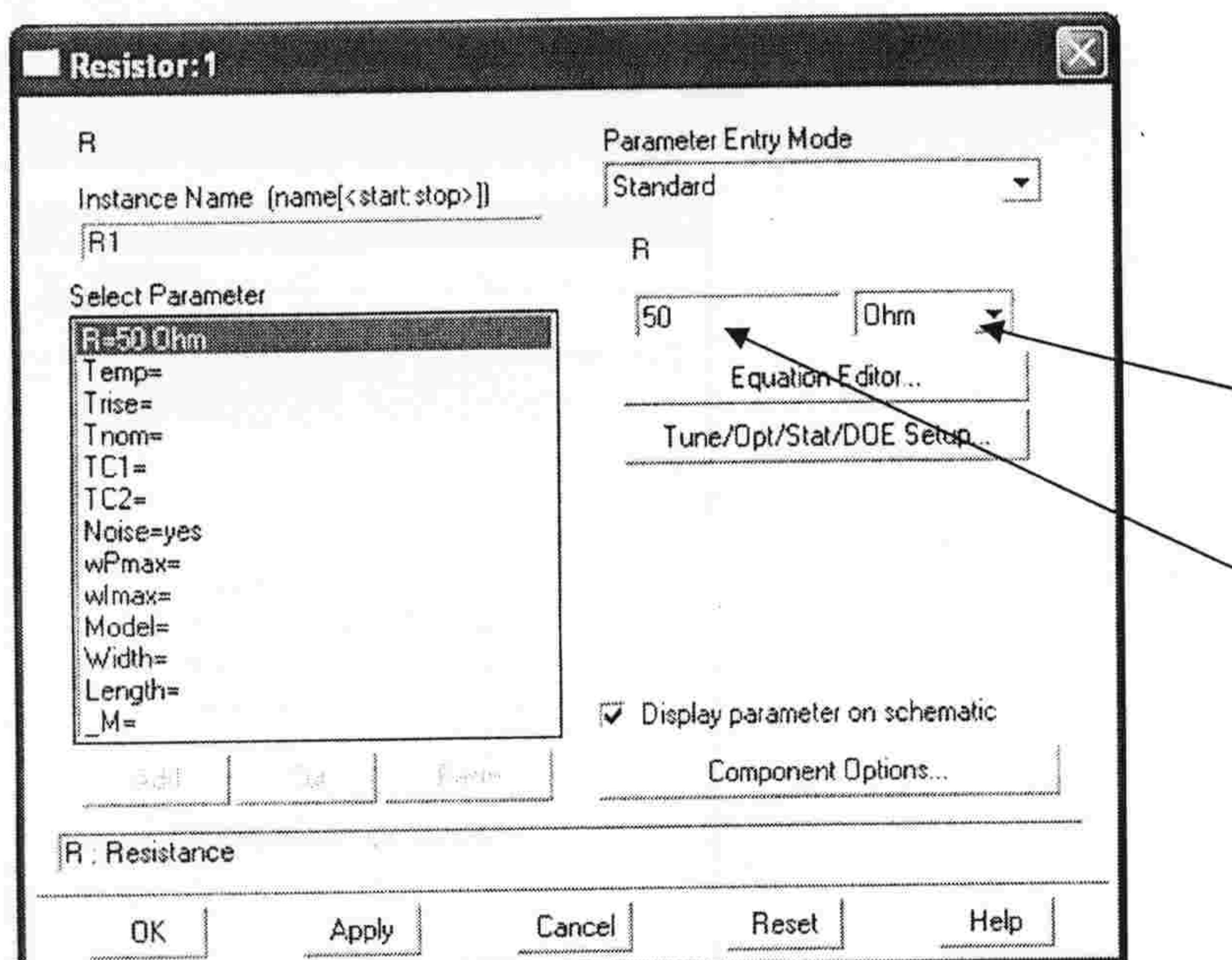


размерность

Величина сопротивления

- Для внесения заданного транзистора открыть библиотеку.

Библиотека элементов открывается нажатием на кнопку **Display Component Library List**  , которая находится на панели инструментов


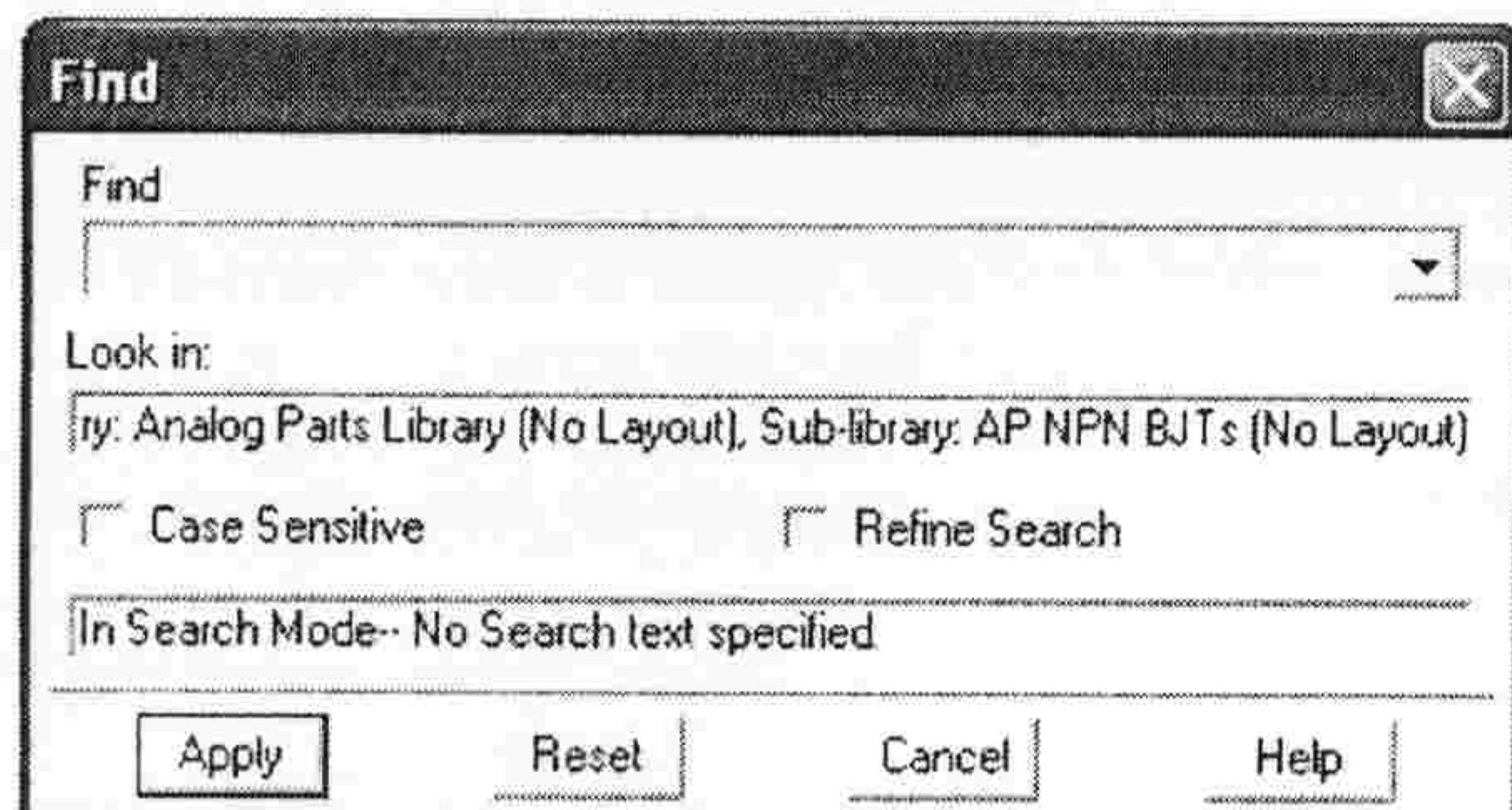
Чтобы быстро находить модели компонентов нужно нажать на кнопку **Find Component(s)**  , появится окно. В окно **Find** внести название транзистора.




Когда модель компонента найдена, нужно выделить ее в окне Components и нажать в нужное место схемы в рабочей области. Появится значок выбранного компонента и его модель.


Для получения временных переходных характеристик ключа используют моделирование типа Simulation-Transient

Этот метод применяют для моделирования параметров схем во времени.

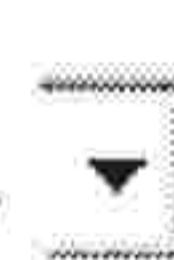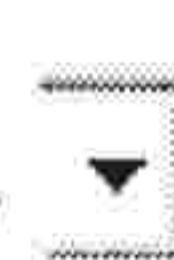Для того, чтобы воспользоваться **Transient** анализом нужно открыть выпадающее меню  компонентов, нажав на стрелку  ,откроется список схемотехнических компонентов.

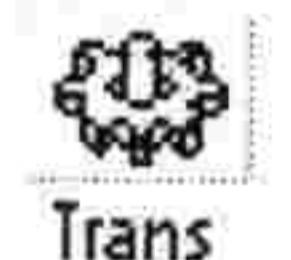
- Выберем **Simulation-Transient**, нажмем на кнопку  и перенесем ее в рабочую область, появится окно. В этом окне в закладке **Time Setup** задаются времена начала и конца моделирования, минимальный и максимальный временные шаги. Также нужно задать размерность этих времен.

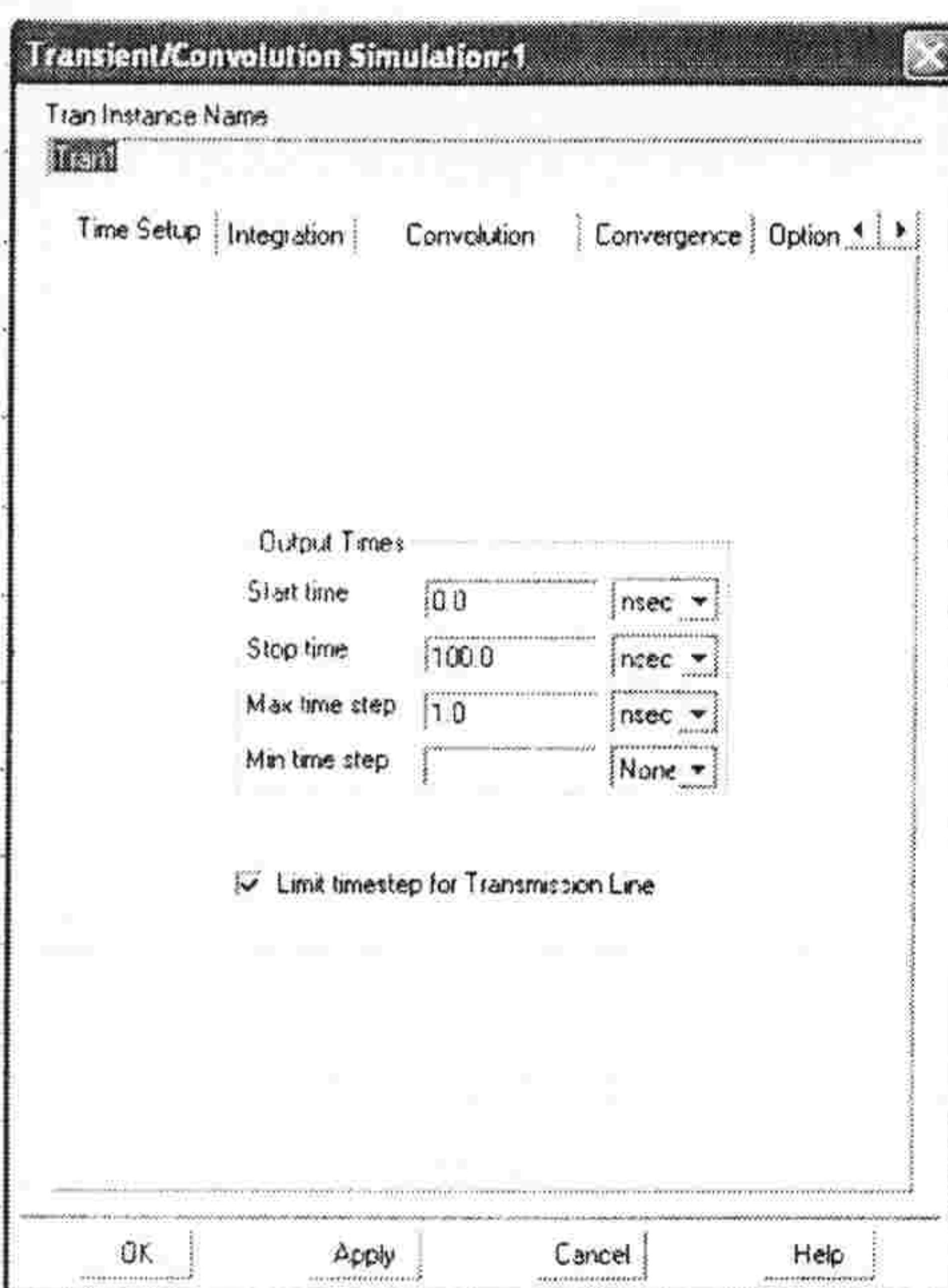Далее нажмем на кнопки **Apply** и **OK**.




После задания всех параметров можно начинать моделирование.

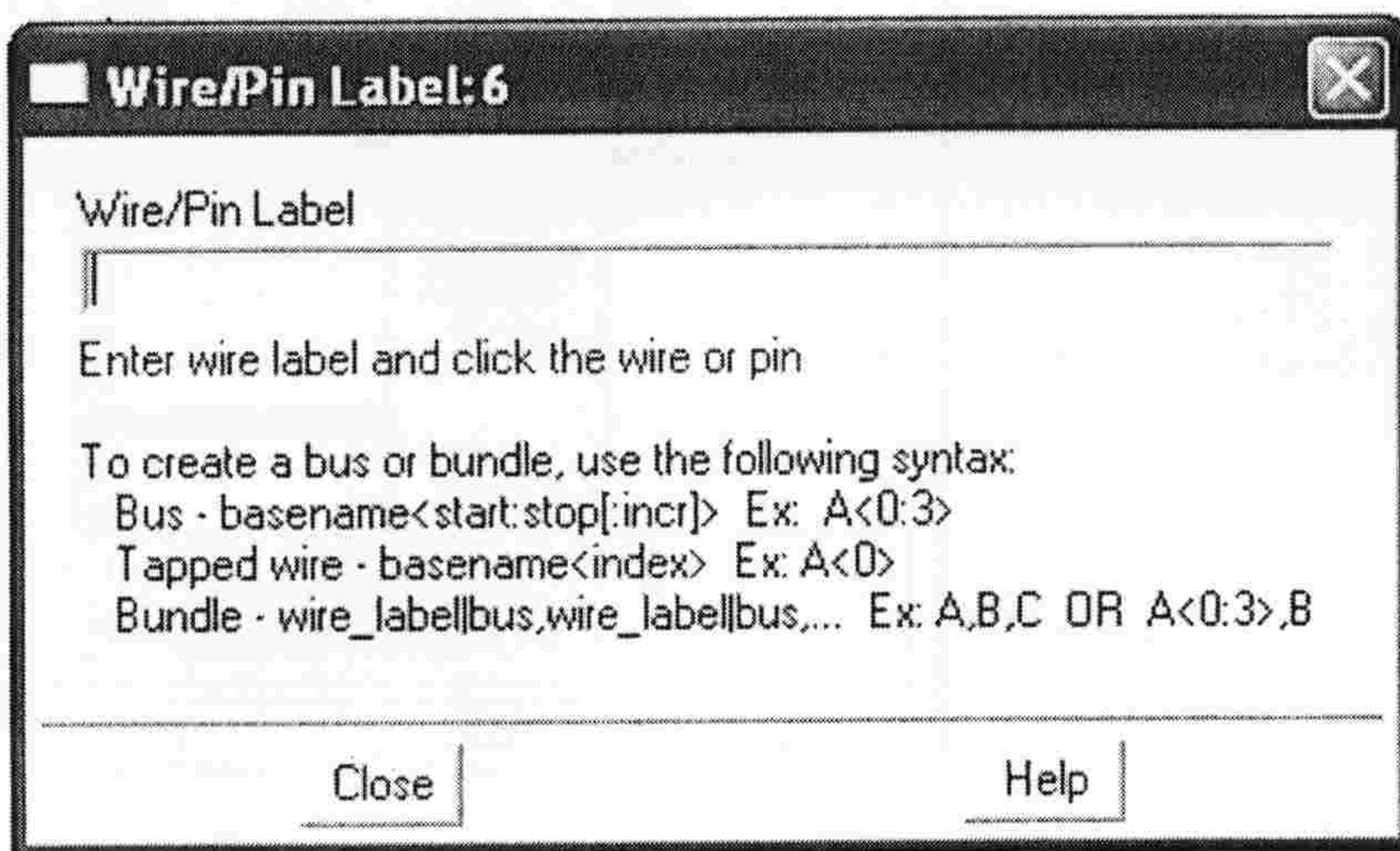- Когда метод моделирования выбран и заданы все параметры, можно начинать моделирование. Сначала нужно назвать точки в схеме, в которых будем моделировать параметры . Для этого нужно нажать на кнопку  на панели инструментов. Появится окно:




В области **Wire/Pin Label** нужно ввести обозначение моделируемого параметра и нажать левую кнопку мыши в месте схемы, где измеряется нужный параметр, который будет моделироваться. После того, как все параметры заданы, определен метод моделирования, начнем

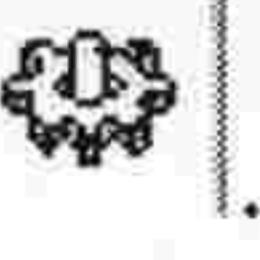
моделирование, нажав на кнопку .


Построение графиков функциональных зависимостей

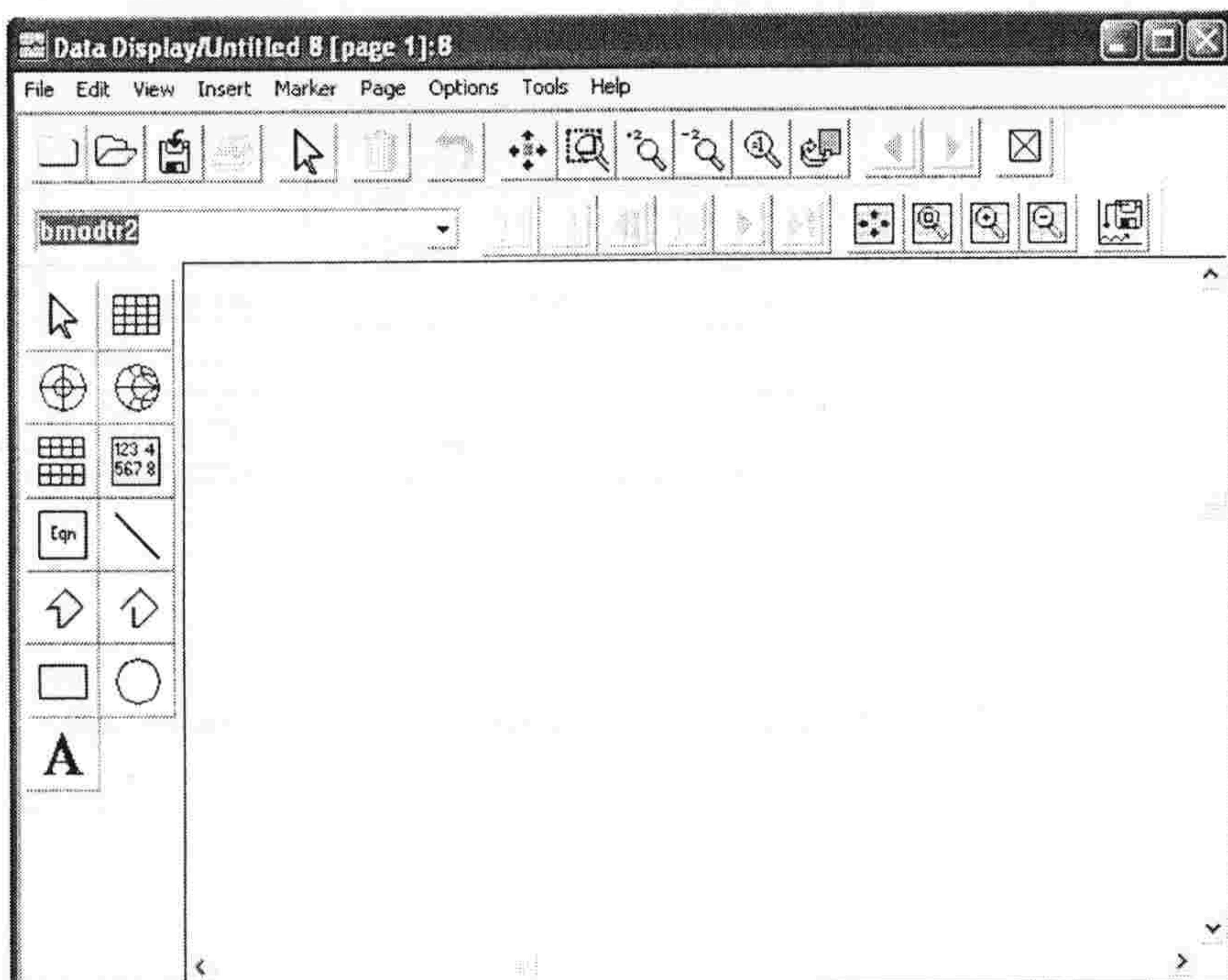Когда моделирование прошло без ошибок открывается окно Data Display:




Построение графиков можно осуществлять в **прямоугольных**, полярных координатах и в виде круговой диаграммы. Также можно вывести таблицу значений изменяемых величин.

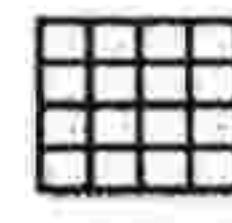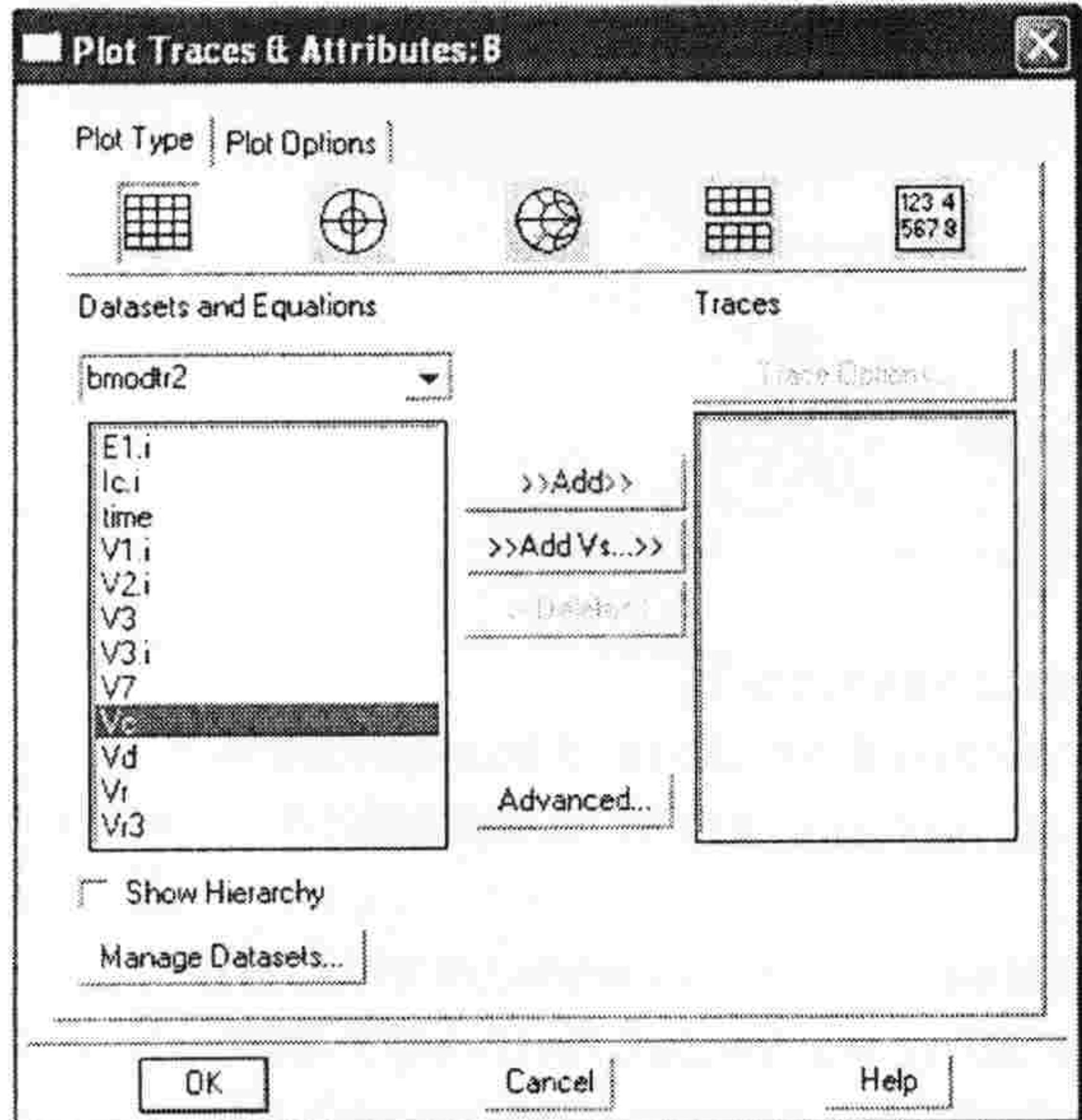Для построения графика в прямоугольных координатах нажмем на кнопку  . Появится окно Plot Traces & Attributes:



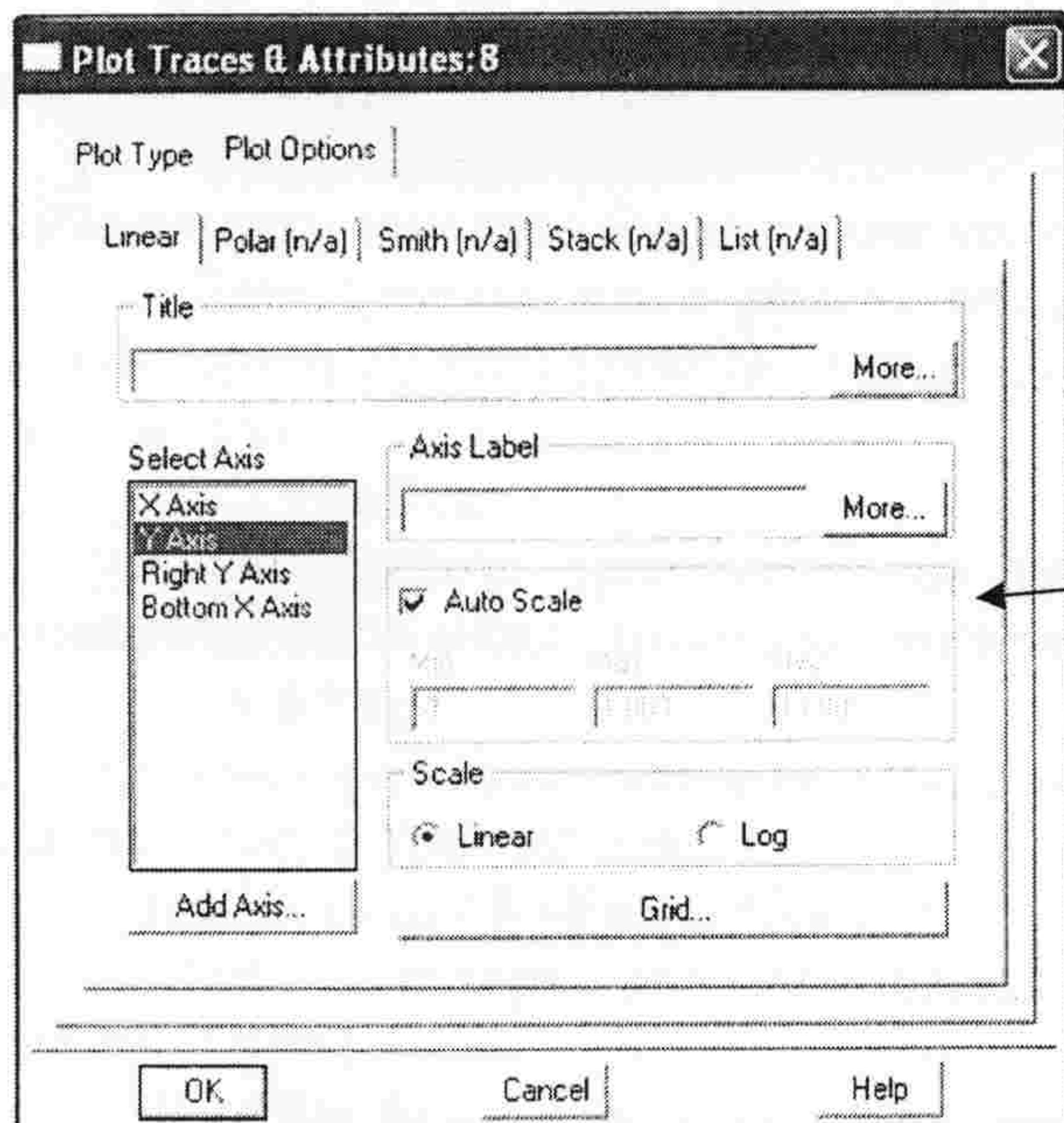- В этом окне выбираем параметры, зависимости которых нужно построить, и нажимаем на кнопку **Add**. Если введен не нужный параметр, то его выделяем и нажимаем на кнопку **Delete**. Если важно положение параметров по осям, то нужно зайти в закладку **Plot Options**:



- Далее выполнять пункты задания 4 - 9